

# Kapitel 5 - Bipolartransistoren

• Transistoren

→ 3-Pol

→ Bipolar, Feldeffekt


• Bipolare Transistoren

→ n-Dotierung: Elektronenüberschuss beim Halbleitermaterial


→ p-Dotierung: Löcherüberschuss beim Halbleitermaterial

→ 2 Arten:

1) npn-Transistor:

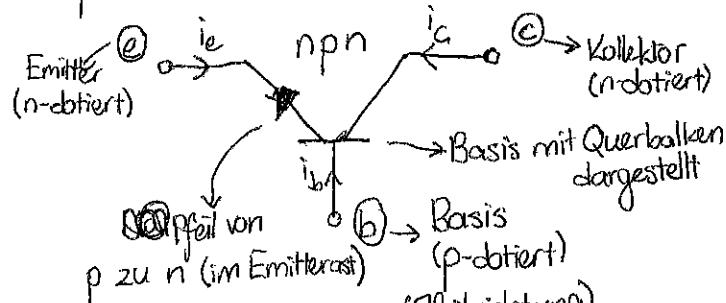


2) pnp-Transistor:

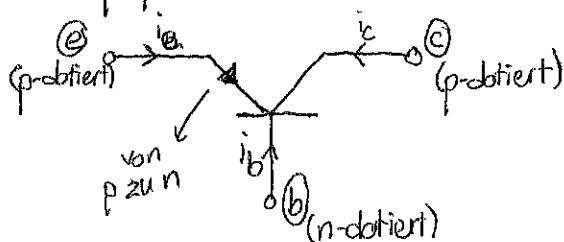

→ Ströme in den Transistor (Pfeilrichtung)

→ Die obigen sind Basischaltungen, hängt von dem Namen der gemeinsamen Klemme.

Bsp: Emitterschaltung

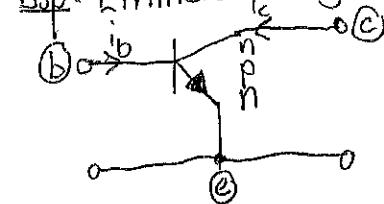

• npn-Transistor


$$i_e = -I_{es} \left( e^{\frac{U_{eb}}{V_T}} - 1 \right) + \alpha_F I_{cs} \left( e^{\frac{-U_{cb}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$i_c = \alpha_F I_{es} \left( e^{\frac{-U_{cb}}{V_T}} - 1 \right) - I_{cs} \left( e^{\frac{U_{eb}}{V_T}} - 1 \right)$$

Ebers-Moll-Gleichungen

$V_T = 26 \text{ mV}$ ;  $I_{es}, I_{cs}$ : Sperrströme;  $U_{cb}, U_{eb}$ : Spannungen zwischen kspw. C und E

→ ESB der Gleichungen

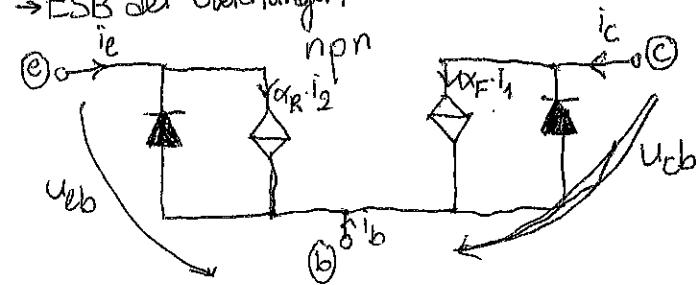

→ Eingangskennlinie:

(für Vorwärtsbetrieb)

→ Ausgangskennlinie:

$i_{c1}$

$i_{c2}$

$i_{c3}$

$i_{c3} > i_{c2} > i_{c1}$

→ Vorrwärtsbetrieb eines npn-Transistors (WICHTIG!)


\* Bedingungen

1)  $U_{cb} \geq 0$  (Kollektor-Basis-Diode sperrt) (immer kontrollieren)

2)  $U_{eb} < 0$  (Emitter-Basis-Diode leitet)

⇒  $U_{ce} > 0$  (KVL)

→ Vorrwärtsbetrieb ESB:

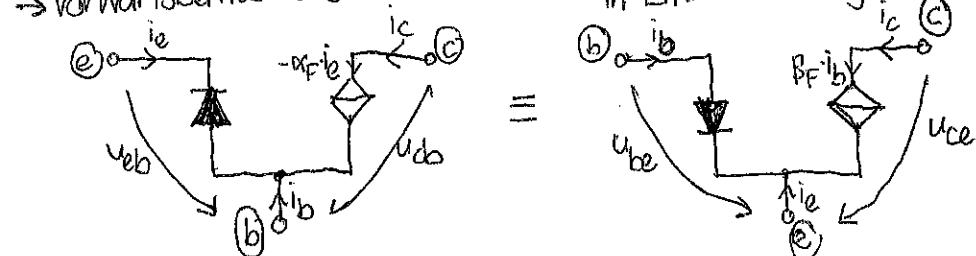

\* Emitterschaltung wird häufiger verwendet.


→ Vorrwärtsbetriebbedingungen:

$$U_{be} > 0$$


$$U_{cb} \geq 0$$

→ Weitere ESBs:

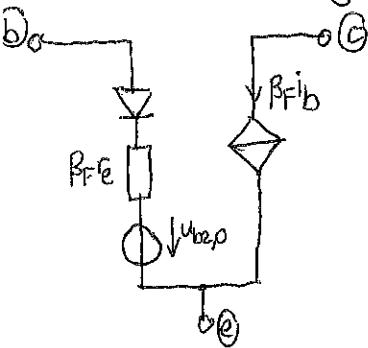
\* Durch die Linearisierung der Diode geht man zum ESB über:



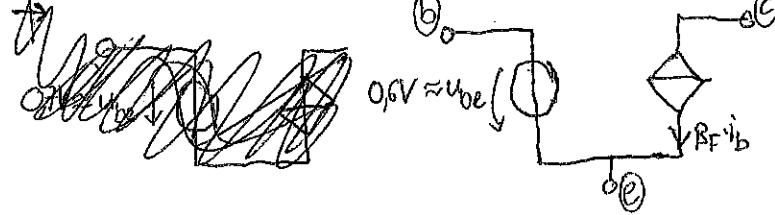→ GS-ESB (wegen vernachlässigbare Abhängigkeit der Eingangskennlinie von  $u_{ce}$  und  $i_b$ )



→ KS-ESB

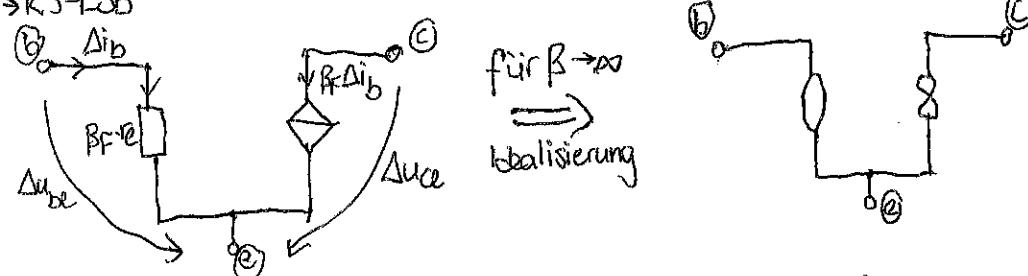

→ Ersatzschaltbildtabelle für npn-Transistor (Vorwärtsbetrieb)

I	Großsignal	Kleinsignal
detailliert		
gröb		

$$r = \beta_F R_e$$

$$\beta \rightarrow \infty : \Delta i_b = \frac{\Delta u_{be}}{\beta F R_e} \rightarrow 0A, \Delta u_{be} > 0V$$


$$$$

→ Nullmodell liefert gute Ergebnisse, wenn  $\beta_F$  groß und  $r_e$  klein ist. (siehe Skript)

• pnp-Transistor

→ Bei Ebers-Moll-Gleichungen einfach Vorzeichen von  $u_{eb}, u_{cb}, i_e, i_c$  umkehren.

→ Basisschaltung:

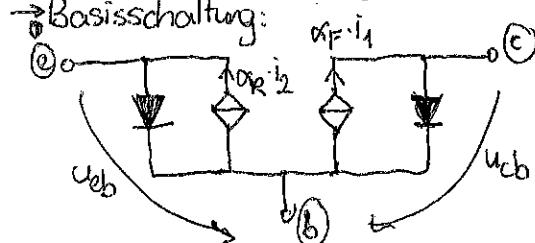

→ Vorwärtsbetrieb:

$$u_{eb} > 0, u_{cb} < 0$$

→ Kleinsignal-ESBs von pnp und npn sind identisch.