

22 **Aufgabe 1** Bipolare Transistoren (22 Punkte)

Gegeben sei die folgende Transistor-Schaltung bestehend aus einem pnp- und einem npn-Transistor.

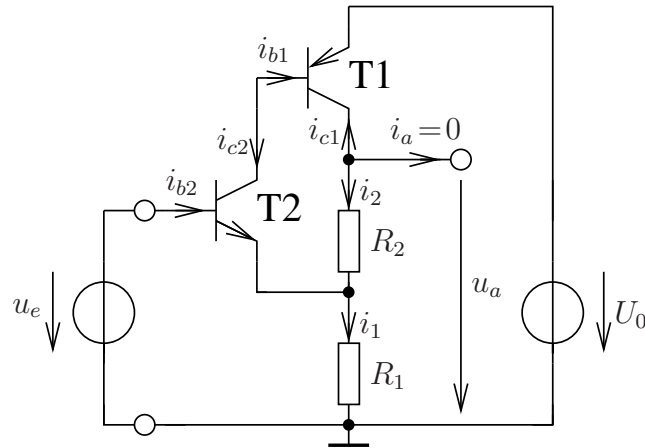


Bild 1: Transistor-Schaltung

Die Eingangsspannung u_e ist gegeben durch $u_e = U_e + \Delta u_e$.

Es wird angenommen, dass beide Transistoren sich im Vorwärtsbetrieb befinden. Für beide Transistoren gelte $i_c = \beta i_b$.

5 a)* Zeigen Sie, dass

$$i_1 = i_2 \left(1 + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \right). \quad (1)$$

$$\begin{aligned} i_2 &= -i_{c1} \quad \checkmark \\ \Rightarrow i_{c2} &= -i_{b1} \quad \checkmark = -\frac{i_{c1}}{\beta} = \frac{i_2}{\beta} \quad \checkmark \\ i_1 &= i_2 - i_{e2} = i_2 + i_{c2} + i_{b2} \quad \checkmark = i_2 \left(1 + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \right) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Im Arbeitspunkt gelte: $U_0 = 15V$, $U_e = 3,1V$, $\Delta u_e = 0V$, $|U_{be,1/2}| = 0,6V$. Die Widerstandswerte seien $R_1 = 1K\Omega$ und $R_2 = 2K\Omega$. Die Stromverstärkung sei gegeben durch $\beta = 100$.

b)* Bestimmen Sie U_a im Arbeitspunkt mit der Näherung $\frac{1}{\beta} = \frac{1}{100} \ll 1$.

4

$$\begin{aligned} I_1 &\approx I_2 \checkmark \\ U_a &= I_1 R_1 + I_2 R_2 \checkmark \approx I_1 (R_1 + R_2) \\ I_1 &= (U_e - 0,6V) / R_1 \checkmark \\ U_a &\approx (U_e - 0,6V) (R_1 + R_2) / R_1 = 7,5V \checkmark \end{aligned}$$

c) Überprüfen Sie im Arbeitspunkt, ob beide Transistoren sich wirklich im Vorwärtsbetrieb befinden.

4

$$\begin{aligned} U_{cb,1} &= U_a - U_0 - U_{be,1} \checkmark = 7,5V - 15V + 0,6V = -6,9V < 0 \Rightarrow \text{Ja, da pnp} \checkmark \\ U_{cb,2} &= U_0 + U_{be,1} - U_e \checkmark = 15V - 0,6V - 3,1V = 11,3V > 0 \Rightarrow \text{Ja, da npn} \checkmark \end{aligned}$$

Nun folgt eine Kleinsignal-Analyse. Für beide Transistoren soll der Dreipolnullor aus Bild 2 verwendet werden.


 


Bild 2: Dreipolnullor-ESB

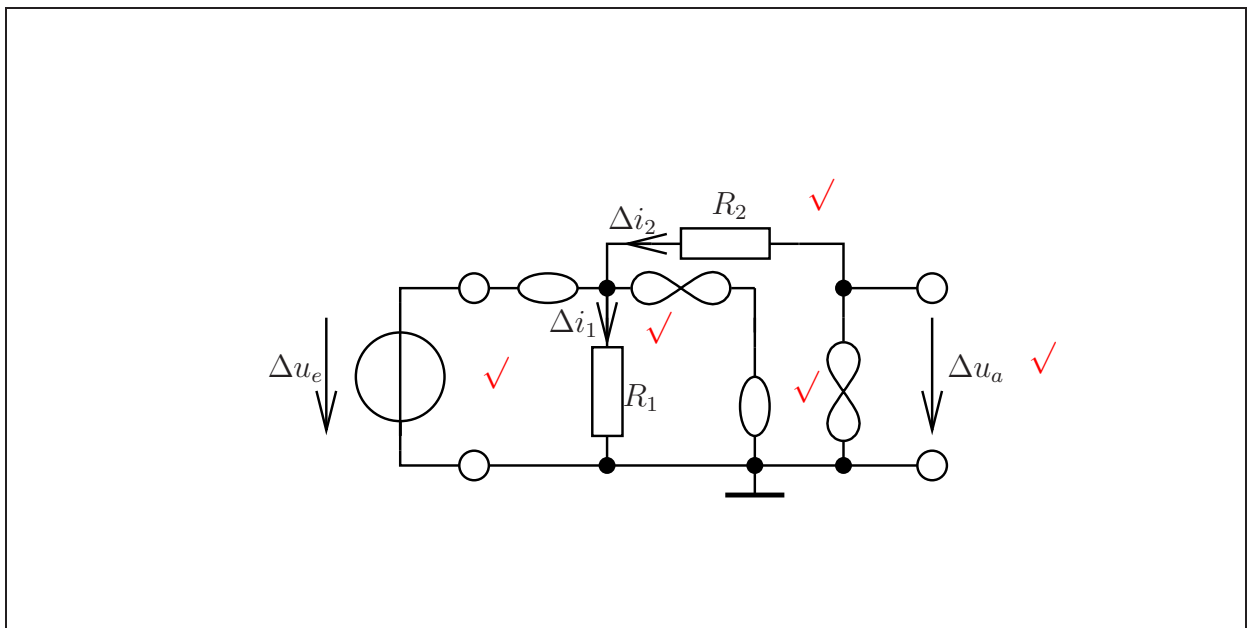- 5 d)* Zeichnen Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild der gesamten Schaltung.



- 4 e) Bestimmen Sie die Kleinsignal-Spannungsverstärkung $v = \frac{\Delta u_a}{\Delta u_e}$ allgemein in Abhängigkeit von R_1 und R_2 .

$$\begin{aligned} \Delta i_1 &= \Delta u_e / R_1 \checkmark \\ \Delta i_1 &= \Delta i_2 \checkmark \\ \Delta u_a &= \Delta i_1 R_1 + \Delta i_2 R_2 \checkmark = \Delta u_e (R_1 + R_2) / R_1 \\ \Rightarrow v &= (R_1 + R_2) / R_1 \checkmark \end{aligned}$$

26

Aufgabe 1 Differenzverstärker (26 Punkte)

Im Verlauf dieser Aufgabe soll die Eingangsstufe eines Operationsverstärkers untersucht werden.

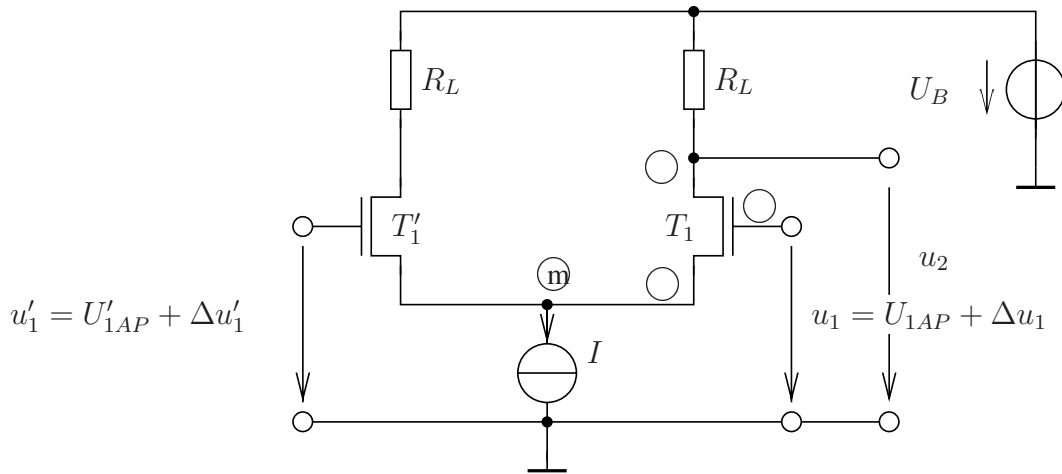


Bild 1. Differenzverstärker

Die Transistoren befinden sich in Sättigung. Der in den Transistor hineinfließende Drainstrom i_d sei jeweils gegeben durch:

$$i_d = \frac{1}{2} \beta (u_{gs} - U_{th})^2 (1 + \lambda u_{ds}) \quad (1)$$

Der Ausgang u_2 des Verstärkers sei unbeschaltet.

1. Teil: Arbeitspunkt

Hierbei gelte: $\Delta u_1 = 0$, $\Delta u_1' = 0$, $U_{1AP} = U_{1AP}'$

1

a)* Tragen Sie (g), (d) und (s) - Anschluss des Transistors T_1 in Bild 1 ein.

1

b)* Bestimmen Sie den bei bekannter Ausgangsspannung U_{2AP} nötigen Strom I_{dAP} in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung U_B und dem Widerstand R_L .

$$u_{2AP} = U_B - i_{dAP} * R_L$$

$$i_{dAP} = \frac{U_B - u_{2AP}}{R_L} \quad \checkmark$$

2

c) Bestimmen Sie die Drain-Source Spannung U_{dsAP} und die Gate-Source Spannung U_{gsAP} des Transistors T_1 in Abhängigkeit der Torgrößen U_{1AP} , U_{2AP} sowie der Spannung u_m des Knoten (m).

$$U_{gsAP} = u_{1AP} - u_m \quad \checkmark$$

$$U_{dsAP} = u_{2AP} - u_m \quad \checkmark$$

d) Das Potential des Knoten \textcircled{m} soll bestimmt werden. Stellen Sie dazu eine Beziehung zwischen U_{1AP} , U_{2AP} , β , R_L , λ , U_{th} und u_m auf. Lösen Sie diese **nicht** auf.

2

$$i_{d1AP} = \frac{1}{2}\beta(u_{gs} - U_{th})^2(1 + \lambda u_{ds}) \checkmark$$

$$\frac{U_B - u_{2AP}}{R_L} = \frac{1}{2}\beta(u_{1AP} - u_m - U_{th})^2(1 + \lambda(u_{2AP} - u_m)) \checkmark$$

e) Bestimmen Sie hieraus eine Näherung für u_m für den Fall $\lambda \approx 0$.

2

$$\frac{U_B - u_{2AP}}{R_L} = \frac{1}{2}\beta(u_{1AP} - u_m - U_{th})^2 \checkmark$$

$$u_m = u_{1AP} - U_{th} - \sqrt{2\frac{U_B - u_{2AP}}{\beta R_L}} \checkmark$$

Die Arbeitspunkteinstellung erfolgt über die Stromquelle I .

f)* Geben Sie den Strom I als Funktion des Drainstroms I_{d1AP} an.

1

Hinweis: Beachten Sie, dass die unbelastete Schaltung im Arbeitspunkt symmetrisch ist.

$$I = i_{d1AP} + i_{d2AP}$$

wegen Symmetrie: $i_{d1AP} = i_{d2AP}$

$$I = 2 \cdot i_{d1AP} \checkmark$$

g) Für **diese Teilaufgabe** gelte:

3

$$\lambda = \frac{0.1}{V}, U_{th} = 0.25V, \beta = 1.2 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2}, R_L = 10k\Omega, U_B = 2.5V$$

Die Arbeitspunktspannungen sollen bei $U_{1AP} = U_{2AP} = 1V$ liegen.

Berechnen Sie den nötigen Strom I .

Welche Spannung stellt sich für u_m ein? Verwenden sie Ihr Ergebnis aus Aufgabe e).

Bestimmen Sie U_{gsAP} und U_{dsAP} zahlenmäßig.

$$I = 2\frac{U_B - u_{2AP}}{R_L} = \frac{2 \cdot 1.5V}{10k\Omega} = 0.3mA \checkmark$$

$$u_m = 0.75V - \sqrt{2\frac{1.5V}{1.2 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2} 10k\Omega}} = 0.75V - 0.5V = 0.25V \checkmark$$

$$u_{gsAP} = u_{1AP} - u_m = 0.75V$$

$$u_{dsAP} = u_{2AP} - u_m = 0.75V \checkmark$$

2. Teil: Linearisierung und Kleinsignalersatzschaltbild

Im Folgenden soll das Kleinsignalverhalten der Schaltung untersucht werden.

Für die Transistoren soll dabei folgendes Ersatzschaltbild verwendet werden.

 


Bild 2. Transistor KS-ESB

- 4 h)* Wie heißen die Kleinsignalparameter g_m und g_d ? Wie lassen sich diese jeweils **prinzipiell** aus den Torgrößen des Transistors bestimmen? Welche Einheit haben die Parameter?

g_m : Steilheit
 g_d : Ausgangsleitwert ✓
 $g_m = \left. \frac{\delta i_d}{\delta u_{gs}} \right|_{AP}$ ✓
 $g_d = \left. \frac{\delta i_d}{\delta u_{ds}} \right|_{AP}$ ✓
 Einheit für beide ist S (Siemens) ✓

- 1 i) Bestimmen Sie g_m formelmäßig.

$$g_m = \frac{\delta i_d}{\delta u_{gs}} = \beta(u_{gs,AP} - U_{th})(1 + \lambda u_{ds}) \quad \checkmark$$

- 1 j) Verwenden Sie die Zahlenwerte aus Aufgabe g) und bestimmen Sie g_m quantitativ. Nähern Sie **für diese Teilaufgabe** $\lambda \approx 0$.

$$g_m = 1.2 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2} \cdot 0.5V = 0.6 \cdot 10^{-3} S \quad \checkmark$$

- 1 k) Bestimmen Sie g_d formelmäßig.

$$g_d = \frac{\delta i_d}{\delta u_{ds}} = \frac{1}{2} \beta (u_{gs,AP} - U_{th})^2 \lambda \quad \checkmark$$

- 1 l) Verwenden Sie die Zahlenwerte aus Aufgabe g) und bestimmen Sie g_d quantitativ.

$$g_d = 0.6 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2} \cdot (0.5V)^2 \cdot 0.1 = 1.5 \cdot 10^{-5} S \quad \checkmark$$

Im Folgenden sei der Fall betrachtet: $U_{1AP} = U'_{1AP}$, $\Delta u_1 = -\Delta u'_1$.


Die Symmetrie der Schaltung erlaubt uns in diesem Fall **nur die rechte Hälfte** des Differenzverstärkers zu betrachten.

m)* Zeichnen Sie ein Kleinsignalersatzschaltbild der **rechten Seite**.

Achten Sie darauf, Eingangs- und Ausgangsspannungen klar zu beschriften.

Hinweis: Für den betrachteten Fall ergibt sich $\Delta u_m = 0V$.

3

 

n) Bestimmen Sie aus dem ESB die Kleinsignalspannungsverstärkung $\frac{\Delta u_2}{\Delta u_1}$. Verwenden Sie Zahlenwerte aus den Teilaufgaben g), j) und l).

3

$$\Delta i_2 = 0 = g_m \Delta u_1 + g_d \Delta u_2 + \frac{1}{R_L} \Delta u_2 \quad \checkmark$$

$$\frac{\Delta u_2}{\Delta u_1} = -\frac{g_m}{g_d + \frac{1}{R_L}} \checkmark = \frac{0.6 \cdot 10^{-3}}{1.5 \cdot 10^{-5} + 1 \cdot 10^{-4}} \approx \frac{0.6 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-4}} = 6 \quad \checkmark$$

Aufgabe 4 Komparator mit Größenvergleich für Binärzahlen (25 Punkte)

25

Es soll im Laufe dieser Aufgabe ein Komparator mit Größenvergleich für zwei mehrstellige Binärzahlen A und B entworfen werden. Dabei repräsentieren die Binärzahlen Dezimalzahlen aus der Menge \mathbb{N}_0 , d.h. es gilt für einstellige Binärzahlen: $0_2 = 0_{10}$, $1_2 = 1_{10}$, und für zweistellige Binärzahlen: $00_2 = 0_{10}$, $01_2 = 1_{10}$, $10_2 = 2_{10}$, $11_2 = 3_{10}$.

Der Komparator besitzt drei Ausgänge. Der Ausgang $y_{A=B}$ liefert genau dann den Wert 1, wenn die beiden Binärzahlen A und B identisch sind. Die Ausgänge $y_{A<B}$ bzw. $y_{A>B}$ liefern den Wert 1, wenn $A < B$ bzw. $A > B$ gilt.

Zunächst sollen die Binärzahlen lediglich aus einem Bit bestehen, d.h. $A = a$ und $B = b$ mit $a, b \in \{0, 1\}$.

a)* Ergänzen Sie die Wertetabelle für den Ausgang $y_{a<b}$ und ermitteln Sie den Booleschen Funktionsterm $y_{a<b} = f(a, b)$, der mit **genau zwei** Gatter der Art AND, OR, NOT realisierbar ist.

2

a	b	$y_{a<b}$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$$y_{a<b} = \bar{a} \wedge b$$

b)* Ergänzen Sie die Wertetabelle für den Ausgang $y_{a>b}$ und ermitteln Sie den Booleschen Funktionsterm $y_{a>b} = f(a, b)$, der mit **genau zwei** Gatter der Art AND, OR, NOT realisierbar ist.

2

a	b	$y_{a>b}$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$y_{a>b} = a \wedge \bar{b}$$

c)* Ergänzen Sie die Wertetabelle für den Ausgang $y_{a=b}$ und ermitteln Sie den Booleschen Funktionsterm $y_{a=b} = f(a, b)$, der mit **genau drei** Gatter der Art AND, NAND, OR, NOR realisierbar ist.

3

a	b	$y_{a=b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$y_{a=b} = (a \wedge b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) = (a \wedge b) \vee \overline{a \vee b}$$

d) Zeichnen Sie die Schaltung des 1-Bit-Komparator mit Größenvergleich auf Gattersymbol-Ebene in Bild 11 unter Verwendung der bisherigen Ergebnisse.

4

 


Bild 11: 1-Bit-Komparator

Im Folgenden sollen zwei zweistellige Binärzahlen $A = a_1a_0$ und $B = b_1b_0$ mit $a_0, a_1, b_0, b_1 \in \{0, 1\}$ verglichen werden.

Es ergibt sich folgender Algorithmus:

Man vergleicht zunächst die Bits in der höchsten Stelle. Sind sie verschieden, bestimmt allein diese Stelle das Ergebnis. Sind sie gleich, muß man die Bits in der niedrigeren Stelle vergleichen.

e)* Ermitteln Sie den Booleschen Funktionsterm $y_{A=B} = f(a_0, a_1, b_0, b_1)$.

2

$$y_{A=B} = (a_1 \wedge a_0 \wedge b_1 \wedge b_0) \vee (a_1 \wedge \bar{a}_0 \wedge b_1 \wedge \bar{b}_0) \vee (\bar{a}_1 \wedge a_0 \wedge \bar{b}_1 \wedge b_0) \vee (\bar{a}_1 \wedge \bar{a}_0 \wedge \bar{b}_1 \wedge \bar{b}_0)$$

Für den Booleschen Funktionsterm $y_{A<B} = f(a_0, a_1, b_0, b_1)$ ergibt sich

$$y_{A<B} = (\bar{a}_1 \wedge b_1) \vee (\bar{a}_1 \wedge \bar{b}_1 \wedge \bar{a}_0 \wedge b_0) \vee (a_1 \wedge b_1 \wedge \bar{a}_0 \wedge b_0). \quad (10)$$

Für die Realisierung des Booleschen Funktionsterms in Gleichung (10) braucht man zwei AND-Gatter mit je vier Eingängen und ein OR-Gatter mit drei Eingängen.

f)* Zeichnen Sie die Schaltung eines **AND**-Gatter mit vier Eingängen x_1, x_2, x_3 und x_4 und einem Ausgang y auf Transistor-Ebene in CMOS-Technologie in Bild 12.

4

 


Bild 12: AND-Gatter mit vier Eingängen

g)* Zeichnen Sie die Schaltung eines **OR**-Gatter mit drei Eingängen x_1, x_2 und x_3 und einem Ausgang y auf Transistor-Ebene in CMOS-Technologie in Bild 13.

4

 


Bild 13: OR-Gatter mit drei Eingängen

h)* Ergänzen Sie die Schaltung für den Booleschen Funktionsterm $y_{A<B}$ aus Gleichung (10), d. h.

4

$$y_{A<B} = (\bar{a}_1 \wedge b_1) \vee (\bar{a}_1 \wedge \bar{b}_1 \wedge \bar{a}_0 \wedge b_0) \vee (a_1 \wedge b_1 \wedge \bar{a}_0 \wedge b_0),$$

auf Gattersymbol-Ebene in Bild 16.

Verwenden Sie für das AND-Gatter mit vier Eingängen bzw. das OR-Gatter mit drei Eingängen die Gattersymbole in Bild 14 bzw. Bild 15.

 


Bild 14: AND-Gattersymbol mit vier Eingängen

 


Bild 15: OR-Gattersymbol mit drei Eingängen

 


Bild 16: Realisierung des Booleschen Funktionsterms $y_{A<B}$